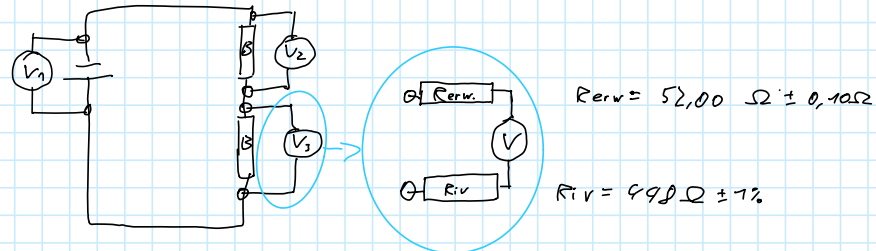


Drehspulenmessgerät als Spannungsmesser

Widerstand B nach Farbcoder: $10.000 \Omega \pm 10\%$

Protokollabbildung 1: Schaltplan (1)




	V_1	V_2	V_3
Ablesegenauigkeit $[0,1 \text{ mA}] (\pm 0,25 \text{ mA})$	2,00	2,70	2,10
Kompensator [SEK] ($\pm 0,20 \text{ SEK}$)	871,20	910,90	870,20

Protokoll Tabelle (1)

Drehspulen Messgerät als Amperemeter

Protokollabbildung 2: Schaltplan (2)

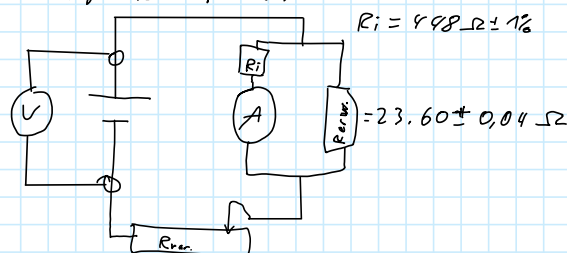

Drehspuleninstrument $(1,1 \text{ mA})$ Ablesegenauigkeit $\pm 0,25$	Kompensator [SEK] Ablesegenauigkeit: $0,20 \text{ SEK}$
1,60	870,40
2,00	807,30
2,40	803,00
2,80	799,00
3,20	794,80
3,60	791,00
4,00	788,20
4,40	783,20
4,80	779,10
5,20	775,50
5,60	771,20
6,00	768,30

3,6 0	771,2 0
6,0 0	768,3 0
6,4 0	763,8 0
6,8 0	757,9 0
7,2 0	754,0 0
7,6 0	749,2 0
8,0 0	744,0 0

UHR Werk

Protokoll tabelle (2)